

## Ciruito di protezione del $\mu A741$ contro i cortocircuiti dell'uscita

Consideriamo il terminale V<sub>u</sub> cortocircuitato.  
Supponiamo ora di applicare una tensione differenziale in ingresso all'amplificatore operazionale positiva e tale da interdire il ramo destro dello stadio differenziale di ingresso, composto da Q<sub>2</sub> e Q<sub>4</sub>.

Lo specchio di polarizzazione Q<sub>12</sub> e Q<sub>13</sub> continuano ad imporre la solita corrente di 715  $\mu A$ , che troviamo demagnificata nel collettore di Q<sub>8</sub> ( $I_8 = 19 \mu A$ ).


Essendo un ramo del differenziale in ingresso interdetto, la I<sub>8</sub> scorrerà tutta in Q<sub>4</sub>.

Per lo specchio Q<sub>5</sub>-Q<sub>6</sub>, la I<sub>300</sub> sarà ora pari ad I<sub>8</sub> perché  $I_{300} = I_4 - I_6 = -I_8$   
Essendo  $I_4 = 0$  e  $I_6 = I_8$ .

Quindi la I<sub>300</sub> ha segno opposto rispetto al caso di polarizzazione standard e, richiamando carica dalla base di Q<sub>16</sub>, partirà alla sua interdizione, come pure a quella di Q<sub>17</sub>.

La I<sub>12</sub> non verrà più spedita e ripartita tra il collettore superiore ed inferiore di Q<sub>13</sub>, ma fluirà tutta nel collettore superiore di Q<sub>13</sub>.

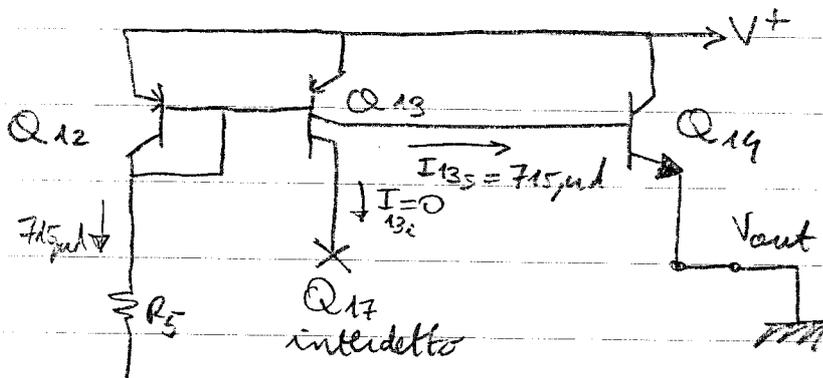Supponiamo di non considerare per il momento il circuito di protezione composto da  $Q_{15}$  ed  $R_6$ .



Se il modo di uscita è collegato a massa la  $V_{CE14} = V^+ = 15V$ , mentre la

$$I_{C14} \approx I_{I35} \cdot \beta = 85,8 \text{ mA} \quad \text{se } \beta = 120$$


La potenza dissipata in  $Q_{14}$  è quindi pari

$$\text{a } V_{CE14} \cdot I_{C14} = 1,287 \text{ W} \text{ che è eccessiva, visto}$$

che la potenza massima dissipabile è di circa  $0,5 \text{ W}$ .

Si introducono allora il transistore  $Q_{15}$  e la resistenza  $R_6$ .

Vediamo il loro funzionamento:

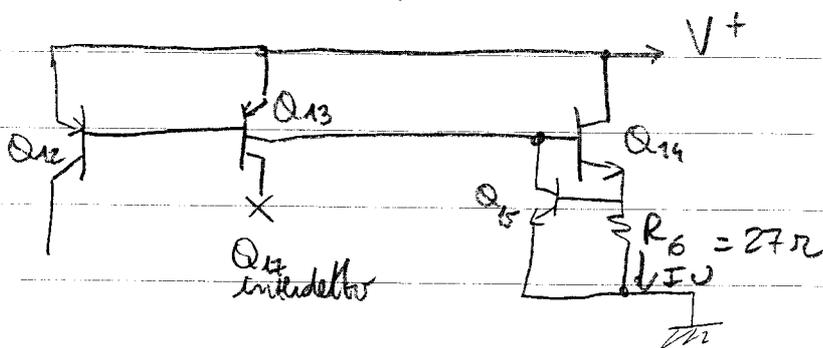

$Q_{15}$  entra in conduzione quando la  $I_U = \frac{V_{BE15}}{R_6} = 25,9 \text{ mA}$

Il transistor  $Q_{15}$  ha quindi il compito di drenare corrente dalla base di  $Q_{14}$ , e far sì che al massimo il suo valore non superi  $25,9 \text{ mA}$ . Notiamo che dal manuale delle caratteristiche la "output short circuit current"  $I_{sc}$  in effetti è pari a  $25 \text{ mA}$ .


La stessa soluzione circuitale non produce invece alcun effetto per la protezione di  $Q_{20}$ .

Supponiamo questa volta di applicare una tensione differenziale in ingresso negativa tale da inclinare il ramo sinistro del differenziale di ingresso. La  $I_B$  questa volta scorre tutta in  $Q_2$  ed avremo una  $I_{B300} = I_{B2} = 19 \mu\text{A}$ , che può risultare eccessiva.

Un aumento della corrente  $I_{B300}$  porta ad una diminuzione della tensione di collettore di  $Q_{17}$ , che ritroviamo, a meno di  $V_f$ , sulla base di  $Q_{20}$ . Tale tensione può essere tale da imporre una corrente di collettore di  $Q_{20}$  eccessiva, tale per cui  $V_{CE20} \cdot I_{C20} > P_{MAX}$  dove  $V_{CE20} \approx -15 \text{ V}$  e la  $P_{MAX}$  è la massima potenza dissipabile dal circuito.

Se collegassimo il collettore di  $Q_{21}$  alla base di  $Q_{20}$ , questo, una volta in conduzione, non fa - altro che aggiungere corrente

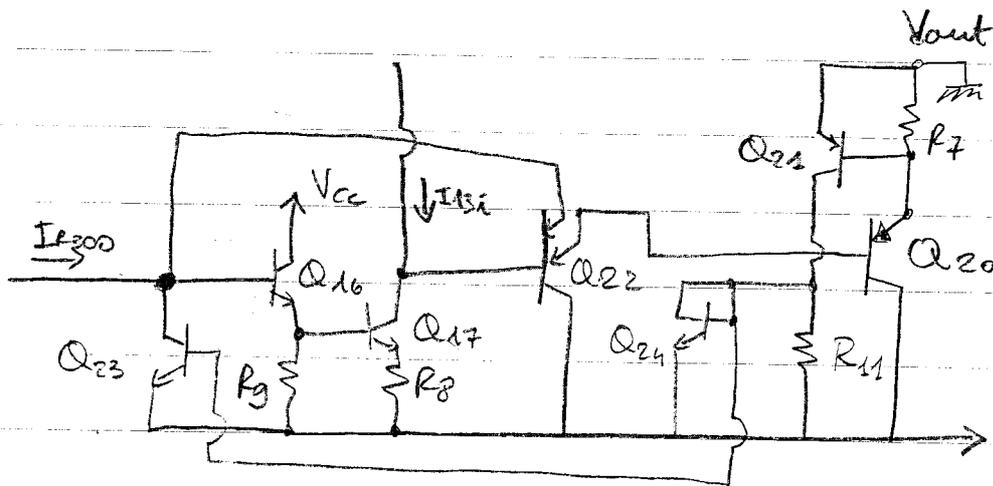al modo di base di  $Q_{20}$ , ma non ha alcun effetto dal punto di vista della variazione della tensione di base, causa dell'eccessiva dissipazione di  $Q_{20}$ .  
 Mentre infatti  $Q_{14}$  è pilotato in corrente,  $Q_{20}$  è pilotato in tensione.  
 Si utilizza allora la seguente soluzione



Quando la  $I_D = 25,9 \text{ mA}$ ,  $Q_{21}$  entra in conduzione. Parte della corrente scorre in  $Q_{21}$  e specchiata in  $Q_{23}$ , che controlla l'aumento di  $I_{E300}$ , ovvero la causa dell'abbassamento della tensione sulla base di  $Q_{20}$ .

Notiamo che i transistori  $Q_{16}$  e  $Q_{17}$  non corrono il pericolo di dissipare troppa potenza.

Nel caso peggiore infatti, trascurando la caduta su  $R_9$  ed  $R_8$

$$P_{D16} = V_{CE16} \cdot I_{16} = 2V_{cc} \cdot I_{E200\text{MAX}} \cdot \beta = 68,4 \text{ mW}$$

$$P_{D17} = V_{CE17} \cdot I_{17} = (-2V_{cc} + V_{cc}) \cdot I_{17\text{MAX}} = 8,723 \text{ mW}$$

$$\text{Essendo } I_{17\text{MAX}} = 715 \mu\text{A}.$$